

Truth Table

A	B	C	D	Output
0	0	0	0->	0
0	0	0	1->	1
0	0	1	0->	0
0	0	1	1->	1
0	1	0	0->	0
0	1	0	1->	1
0	1	1	0->	1
0	1	1	1->	1
1	0	0	0->	0
1	0	0	1->	1
1	0	1	0->	1
1	0	1	1->	1
1	1	0	0->	0
1	1	0	1->	1
1	1	1	0->	1
1	1	1	1->	1

K-MAP

	A'		A		
C'	0	0	0	0	D'
C	1	1	1	1	D
	1	1	1	1	D
	0	1	1	1	D'
B'	B	B	B'		

Result $F = D + B \cdot C + A \cdot C$